

# منبع تغذیه ۵۰۰۰ ولتی پایدار

نوشته :

دکتر علی وثوقی

مؤسسه علوم و فنون هسته‌ای دانشگاه تهران

چکیده :

با استفاده از عناصر نیمه هادی تقویت کننده‌های عملیاتی یکپارچه و لامپ‌های سه قطبی به عنوان منبع تغذیه ساخته شده است که مقدار آن از صفر تا ۵۰۰۰ ولت متغیر بوده و دقت آن  $4 \times 10^{-4}$  است.

مقدمه :


هدف از ساختن این دستگاه تأمین منبع تغذیه دولیزر یا قوتی همزمان است. یکی از عواملی که ژیتر Jitter یا خطای همزمانی بشدت به آن بستگی دارد پایداری منابع تحریک‌لیزرهای است بنابراین باید سعی شود که منابع تغذیه لیزرهای پایدار بوده و دقت عالی داشته باشند.

مشخصات فنی :

شکل (۱) آرایش الکترونیک منبع تغذیه را نشان می‌دهد. برای بدست آوردن دو منبع تغذیه صفر تا KV، فقط از یک چشمde ولتاژ زیاد صفر تا KV استفاده شده است. پرکردن خازن‌هایی که به دو سر چراغ‌ها متصل هستند بکمک دو تقسیم کننده ولتاژ قابل تنظیم انجام می‌گیرد. بعد از مدت زمان لازم، ولتاژ دو قطب خازن‌ها ثابت می‌ماند. هریک از این ولتاژها جداگانه و مستقلانه قابل تنظیم بوده و مقدار آنها به وضعیت مانع E و تنظیم کننده ولتاژ بستگی دارد. برای KV<sup>4</sup>، دامنه تنظیم حدود ۰..۷ ولت است.

پرکردن خازن‌ها بکمک روتور انسفورماتور RT با ولت انجام می‌شود با این ترتیب که ابتدا با قرار دادن دسته روتور انسفورماتور در وضعیت A (وضعیت صفر) اتصال b، روله B بسته شده و روتور انسفورماتور تغذیه می‌گردد. نقطه P پل دیودها بوسیله مقاومت  $29K\Omega$  به خازن‌ها وصل شده است (دراین حالت اتصاها C<sub>۱</sub> و C<sub>۲</sub> روله C بسته هستند). اختلاف پتانسیل دو خازن‌ها بتدربیج با جایجا کردن دسته روتور انسفورماتور افزایش می‌باید. چرخش دسته روتور انسفورماتور بوسیله

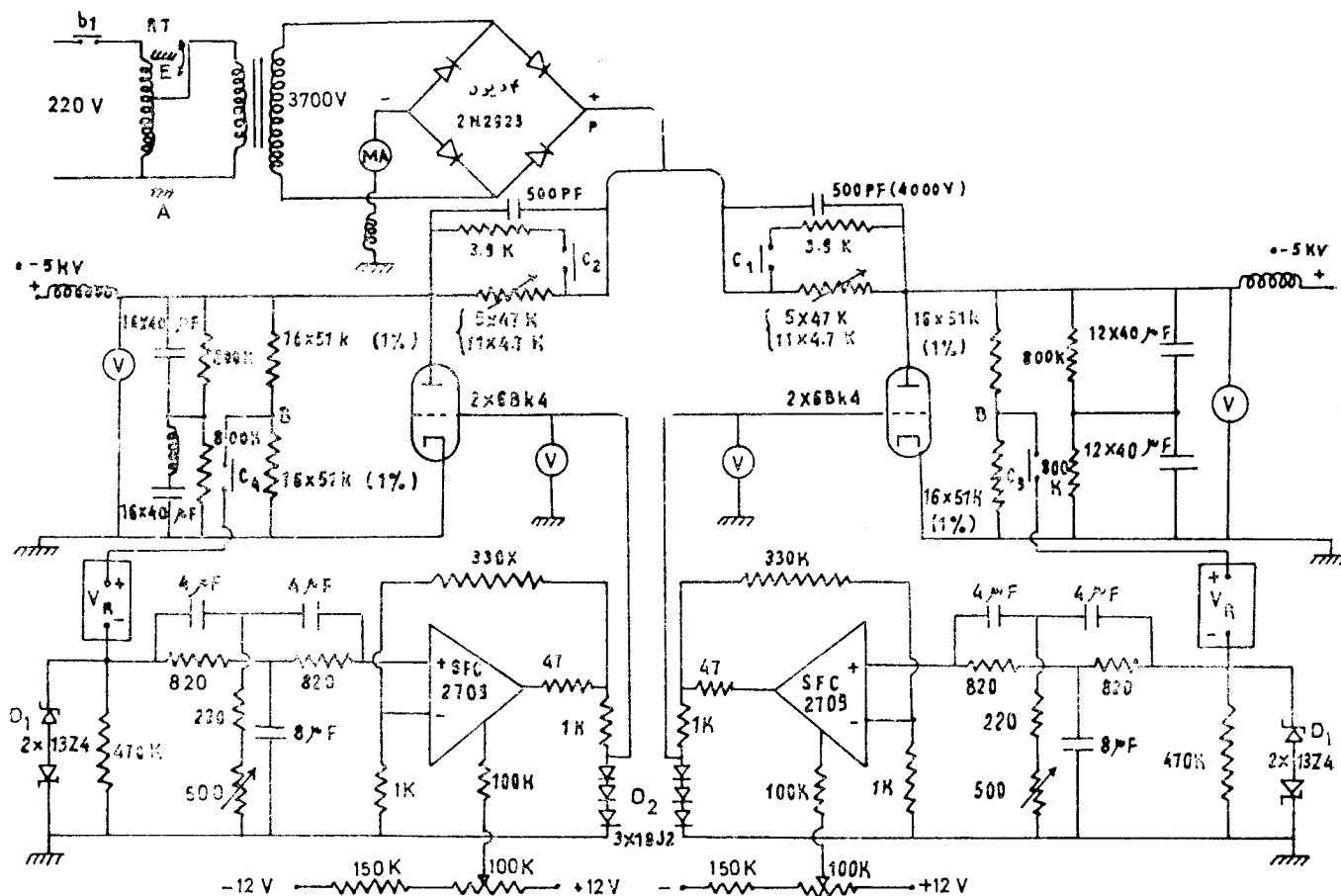
مانع قابل تنظیم E محدود شده است. موقعیکه ولتاژ دوسر خازن ها به مقدار انتخاب شده رسید اتصال های C<sub>۳</sub> و C<sub>۴</sub> برای انجام عمل تنظیم ولتاژ بسته می شوند.



عمل تنظیم ولتاژ یکی از منابع تغذیه را در نظر می گیریم. برای این کار از یک منبع تغذیه مرجع  $V_R$  (CRC—ALS ۴۹) که در جهت مخالف به نقطه B نصف ولتاژ دوسر خازن ها وصل شده استفاده شده است. بالاتر خواهی دوسر خازن ها در قطب منفی منبع تغذیه مرجع تفاضل دو اختلاف پتانسیل بدست می آید. این تفاضل، ضمن عبور از یک صافی که برای حذف ۰.۰ Hz برق شهر بکار رفته است، به ورودی مشتبه تقویت کننده عملیاتی با بهره ۳۳ می رسد. خروجی تقویت کننده عملیاتی به شبکه دو لامپ سه قطبی ولتاژ زیاد، موازی با دوسر خازن ها، متصل است، لامپ های سه قطبی، در صورت لزوم، قسمتی از جریان پر خالی شدن خازن ها را تأمین می کنند بعنوان مثال، اگر تفاضل اختلاف پتانسیل زیاد شود جریان لامپ های سه قطبی افزایش یافته و بار خازن ها را خالی می کنند. دو دیود زینر D<sub>۱</sub> مانع تجاوز این تفاضل از  $\pm 4$  ولت شده و تقویت کننده عملیاتی را از سورشارژ حفاظت می نمایند. با مددیود D<sub>۲</sub> بصور سری، اختلاف پتانسیل شبکه لامپ های سه قطبی فقط در فاصله ۱۴ و ۲۴ ولت متغیر خواهد بود.
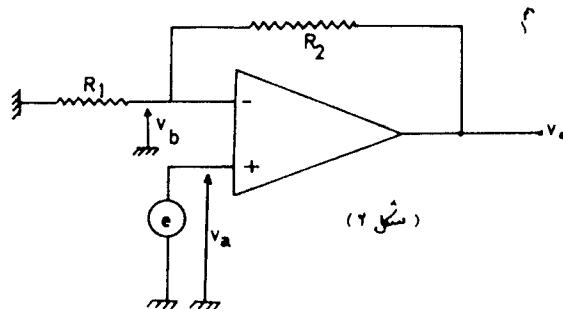
### محاسبه تقویت کننده عملیاتی

آرایش الکترونیک تقویت کننده عملیاتی در شکل (۲) داده شده است.



با توجه به شکل فوق میتوان نوشت :

$$V_o = A_{vd}(V_a - V_b)$$

$$V_a = V_e \quad \text{و} \quad V_b = \frac{V_o R_1}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{V_o}{V_e} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$

یا :

$$R_1 = 1 K\Omega \quad \text{و} \quad R_2 = 220 K\Omega$$


خواهیم داشت :

$$\frac{V_o}{V_e} = 220$$

موقعیکه بهره ولتاژ خیلی زیاد باشد تغییرات خطی نبوده و تقویت کننده نوسان می کند. ما بهترین توجه را با بهره ولتاژی حدود ۳۰ بدلست آورده ایم.
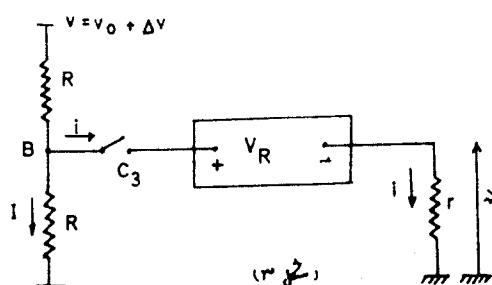
### محاسبه تغییرات اختلاف پتانسیل

در آرایش الکترونیک شکل (۳) که اصول کار تنظیم کننده ولتاژ را نشان می دهد می توان نوشت :



$$\begin{cases} R(I+i) + V_R + ri = V \\ R(I+i) + RI = V \end{cases} \quad (1)$$

از آنجا :

$$I = \frac{V - Ri}{rR}$$

با قرار دادن مقدار  $I$  در رابطه (۱) خواهیم داشت :

$$i = \frac{\frac{V}{r} - V_R}{\frac{R}{r} + r}$$

تفاضل اختلاف پتانسیل برابر است با :

$$v = Ri = \frac{\frac{V}{r} - V_R}{1 + \frac{R}{r}} = \left( \frac{V}{r} - V_R \right) \cdot a$$

ملحوظه می شود که مقدار  $\frac{V}{r} - V_R$  به نسبت  $a$  برابر کاهش می یابد که در آنجا :

$$a = \frac{1}{1 + \frac{R}{r}}$$

جريان  $i$  پوسیله منبع تغذیه  $V_R$  تأمین می شود. در شرائط کار مدار :

$$V_R \leq 20 KV$$

$$i \leq 2 mA$$

برای  $V = 0$  جريان ما کنیم است حالتی که هرگز نمی تواند اتفاق بیفتد زیرا روله  $C$  فقط در موقع مقایسه دو اختلاف پتانسیل بسته است.

برای  $V = 0$  :

$$|i| = \frac{V_R}{\frac{R}{r} + r}$$

از آنجا :

$$\left( \frac{R}{r} \right)_{\min} + r = \frac{V_R}{i}$$

مقدار  $r$  را اندازه گرفته ایم که برابر  $40 K\Omega$  است پس :

$$\left( \frac{R}{r} \right)_{\min} + 40 \times 10^3 = \frac{20 \times 10^3}{40 \times 10^{-3}}$$

$$R_{\min} = 100 \times 10^6 \Omega$$

با توجه به اینکه جریان هرگز مانع نخواهد شد می‌توان  $R = 800 \text{ K}\Omega$  انتخاب نمود لذا  $\frac{V}{11} = 1$  خواهد شد.

از طرف دیگر برای حالتی که :

$$V = V_o + \Delta V \quad \text{و} \quad V_o = 2V_R$$

باشد داریم :

$$V = 2V_R + \Delta V$$

تفاضل اختلاف پتانسیل برابر است با :


$$\Delta V = \left( \frac{V}{2} - V_R \right) \cdot a = \frac{a \cdot \Delta V}{2}$$

و از آنجا تغییرات اختلاف پتانسیل  $\Delta V$  (اندازه گیری شده نوک به نوک) بر حسب تغییرات تفاضل اختلاف پتانسیل برابر است با :

$$\Delta V = \frac{2V}{a}$$

اندازه گیری پایداری منبع تغذیه

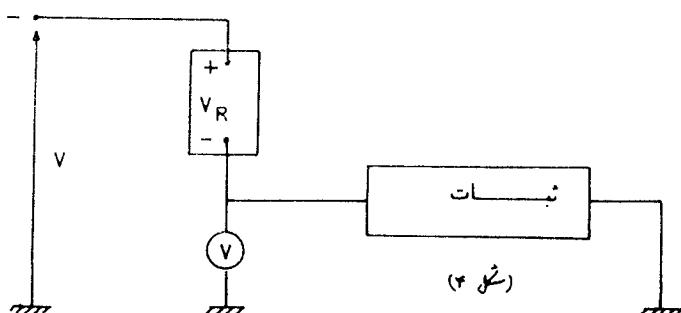برای اندازه گیری پایداری منبع تغذیه از یک ولتاژ مرجع CRC که در خلاف جهت ولتاژ  $V$  بسته شده است استفاده کردہ ایم (شکل ۴).



اختلاف پتانسیل بین قطب منفی ولتاژ مرجع و زمین نزدیک به ولتاژی است که هدف اندازه گیری پایداری آن است. همکنیک یک ثبات تغییرات ولتاژ را ثبت کرده و از آنجا حداکثر و حداقل تغییرات را اندازه گرفته ایم. تغییرات ولتاژ در مدت زمانی  $4$  دقیقه (برای  $V = 2700$  ولت) برابر  $7$ . ر. ولت بدست می آید. این تغییرات منحصر آ به منبع تغذیه مربوط نیست زیرا در مدار دو ولتاژ مرجع نیز استفاده کردہ ایم که تغییرات هریک از آنها در همین مدت برابر  $2$ . ر. ولت است لذا تغییرات خود منبع تغذیه برابر  $5$ . ر. ولت خواهد بود از آنجا :

$$\Delta V = \frac{2 \times 0.000}{\frac{1}{11}} = 1$$

پس پایداری ولتاژ منبع تغذیه  $\pm 2 \times 10^{-4}$  است.

نتیجه :

هایک از دو منبع تغذیه ساخته شده از صفر تا KV مstellenاً قابل تنظیم هستند. درجه پایداری آنها  $10^{-4} \pm 2$  می باشد. بدینترتیب خطای همزمانی نورلیزرها که ناشی از ناپایداری منابع تحریک آنهاست تقریباً از بین میروند.

### منابع

- 1—J.C. Marchais , L' Amplificateur Operationnel et Ses Applications , Masson et Cie , Paris 1974.
- 2—G. Grabowski , Microelectronipve Analogique , Masson et Cie , Paris 1971.
- 3—J. Thouzery. Cours Polycopies D.E.A. Electronique